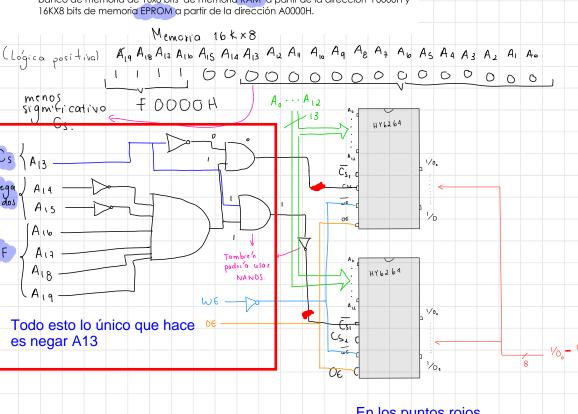


banco de memoria de 16x8 bits de memoria RAM a partir de la dirección F0000H y 16KX8 bits de memoria EPROM a partir de la dirección A0000H.

d. Utilizando los bancos de memoria desarrollados en los puntos b y c construir un



En los puntos rojos las señales contienen el mismo simbolo, "1 y 1" o "0 y 0"

