

## Tarea 3

- Utilizando los bancos de memoria desarrollados en los puntos b y c construir un banco de memoria de 16x8 bits de memoria RAM a partir de la dirección F0000H y 16Kx8 bits de memoria EPROM a partir de la dirección A0000H.

