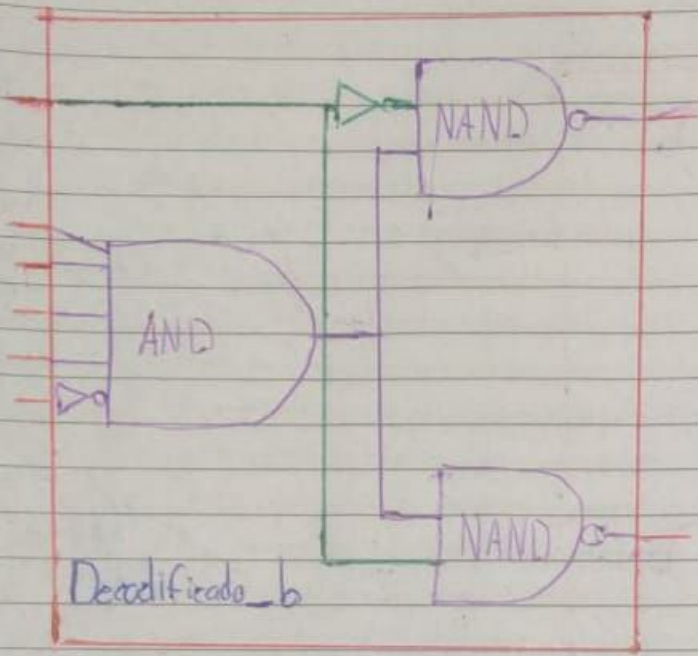


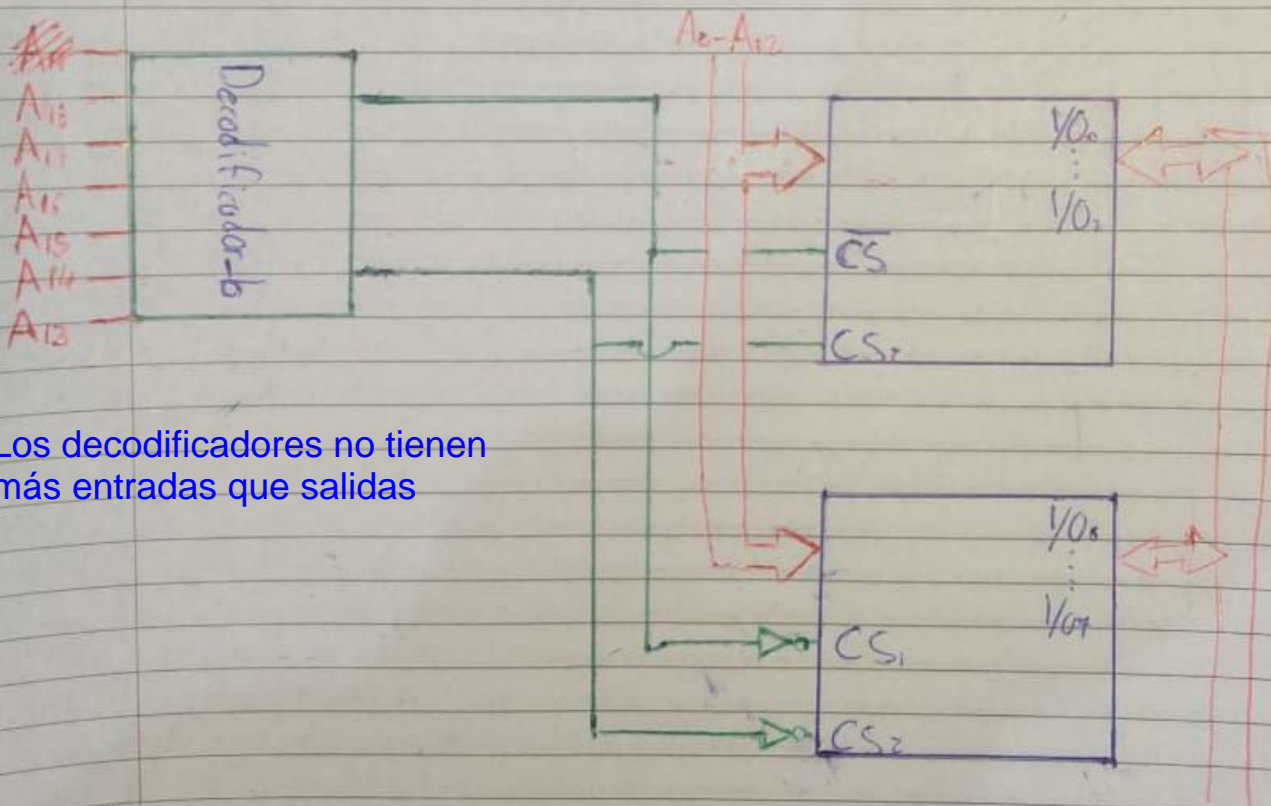
# Memoria RAM



A13



Ese decodificador lo unico que hace es negar A13




Los decodificadores no tienen más entradas que salidas

F 0000 0000 0000 0000



# Memoria EPROM

$A_{10}-A_{12}$

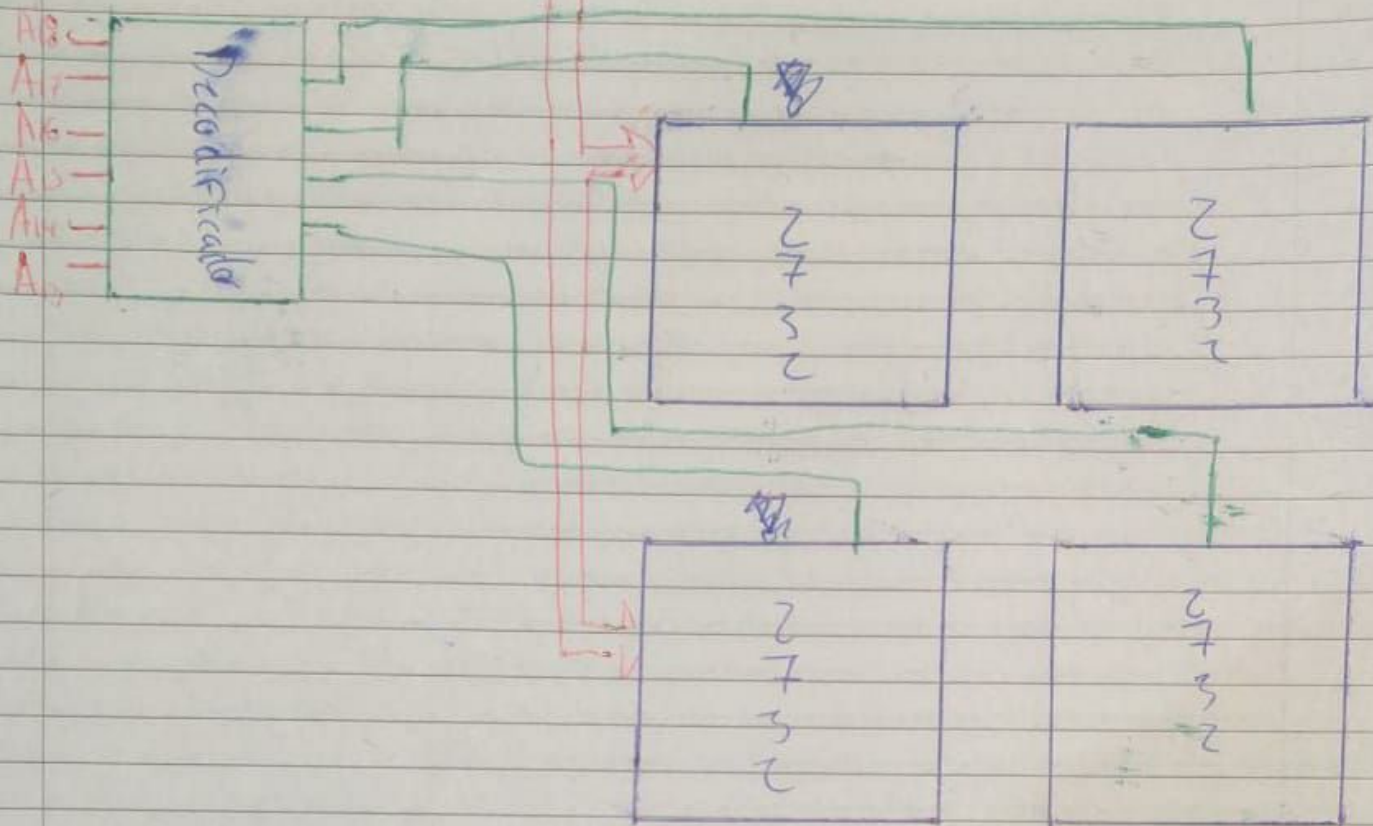

$A$        $0$        $0$        $0$        $0$   
 1010    0000    0000    0000    0000