

# Extracalse Individual 2: Bancos de Memorias.

Sebastián Fallas Webb.  
 Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Electrónica.  
 jufallas@estudiantec.cr

## I. EJERCICIOS

Ejercicio b:

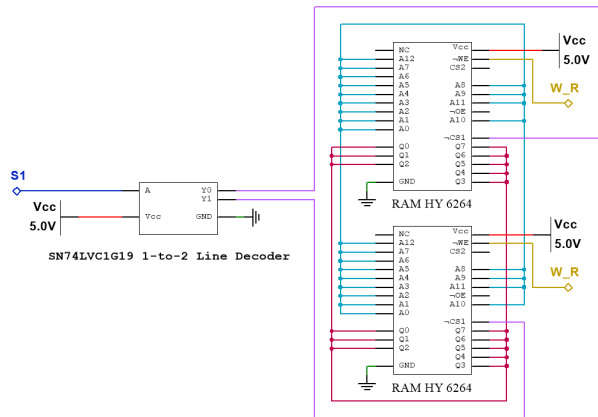


Figura 1. Ejercicio B: Memoria RAM 2732 HY 6264 con un banco de memoria de 16KX8 bits.

Ejercicio c:

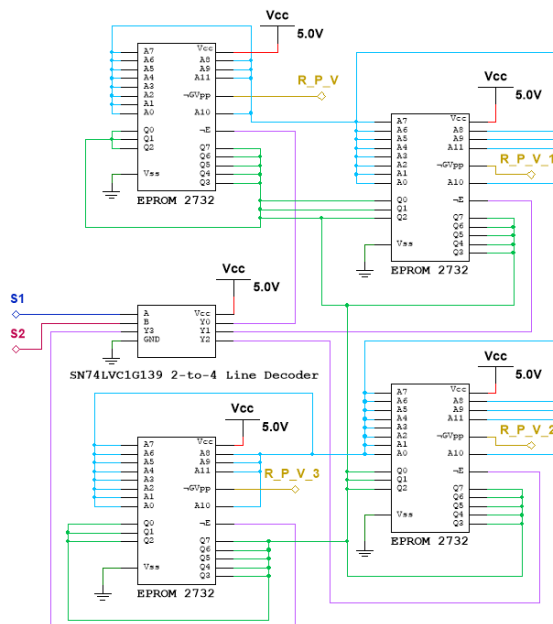


Figura 2. Ejercicio C: Memoria EPROM 2732 con un banco de memoria de 16K X8 bits.