

Escuela de Ingeniería Electrónica  
Diseño de Sistemas Digitales - EL3310

**Solución**

**Bancos de memoria Ejercicio B C**

**Estudiante:**

Gabriel Antonio Conejo Valerio 2014093542

**Profesor:**


Ing. José Alberto Díaz García

IS - 2022

Solución Ejercicio B

Gabriel Conejo Valerio  
2014093542

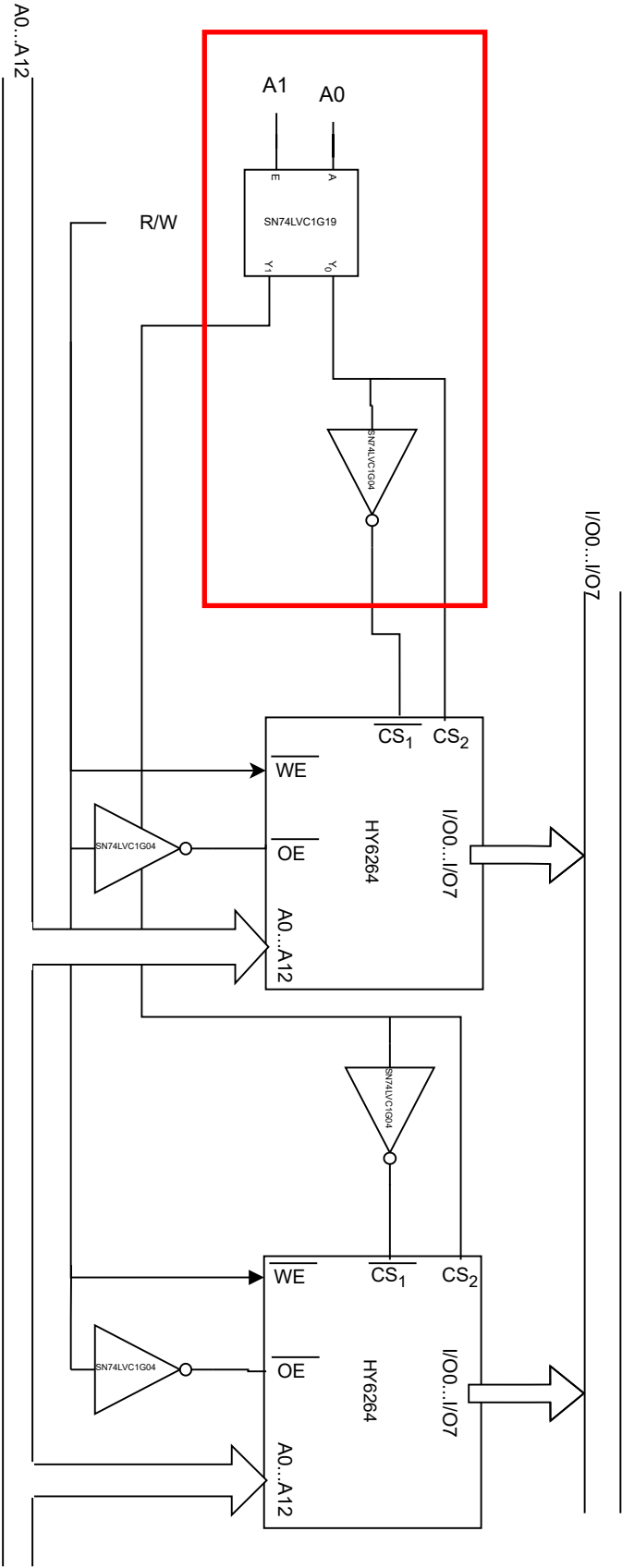Recursos de más para solo seleccionar una memoria o la otra



Solución Ejercicio C

Gabriel Conejo Valerio  
2014093542

