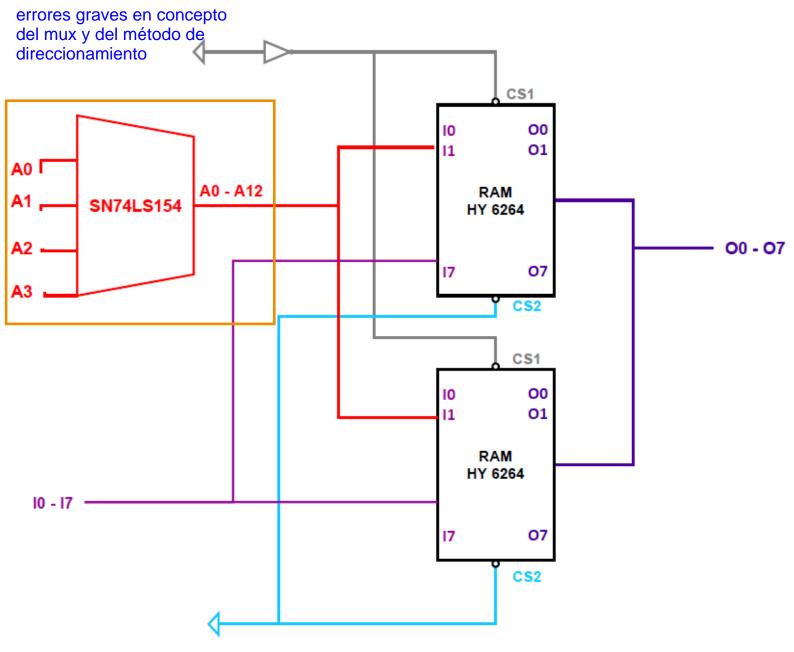
b. Utilizando la memoria RAM HY 6264 construya un banco de memoria de 16KX8 bits



c. Utilizando la memoria EPROM 2732 construya un banco de memoria de 16K X8 bits

