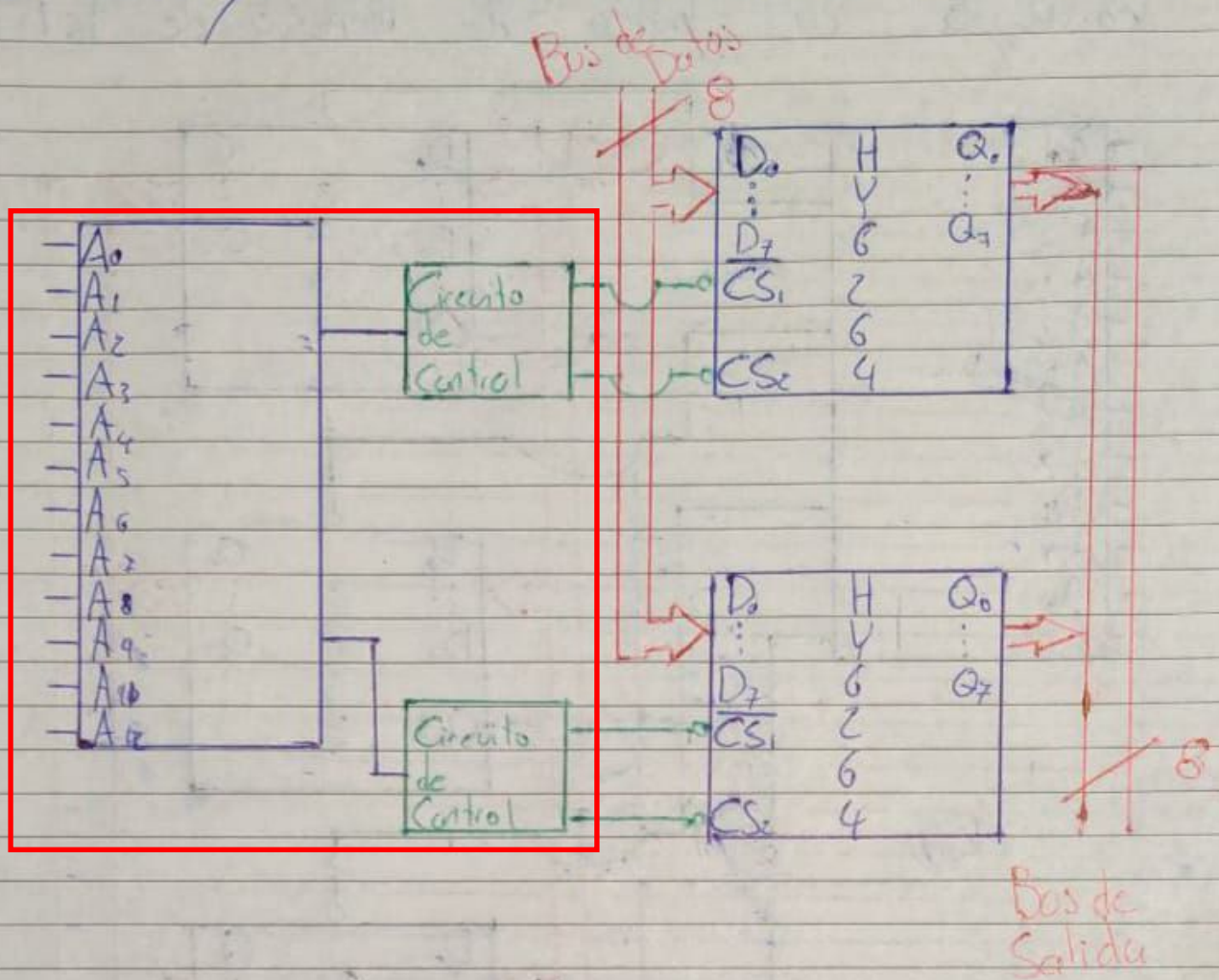



b. Construya un banco de memoria de $16K \times 8$ bits



Errores graves de concepto para el método de direccionamiento.



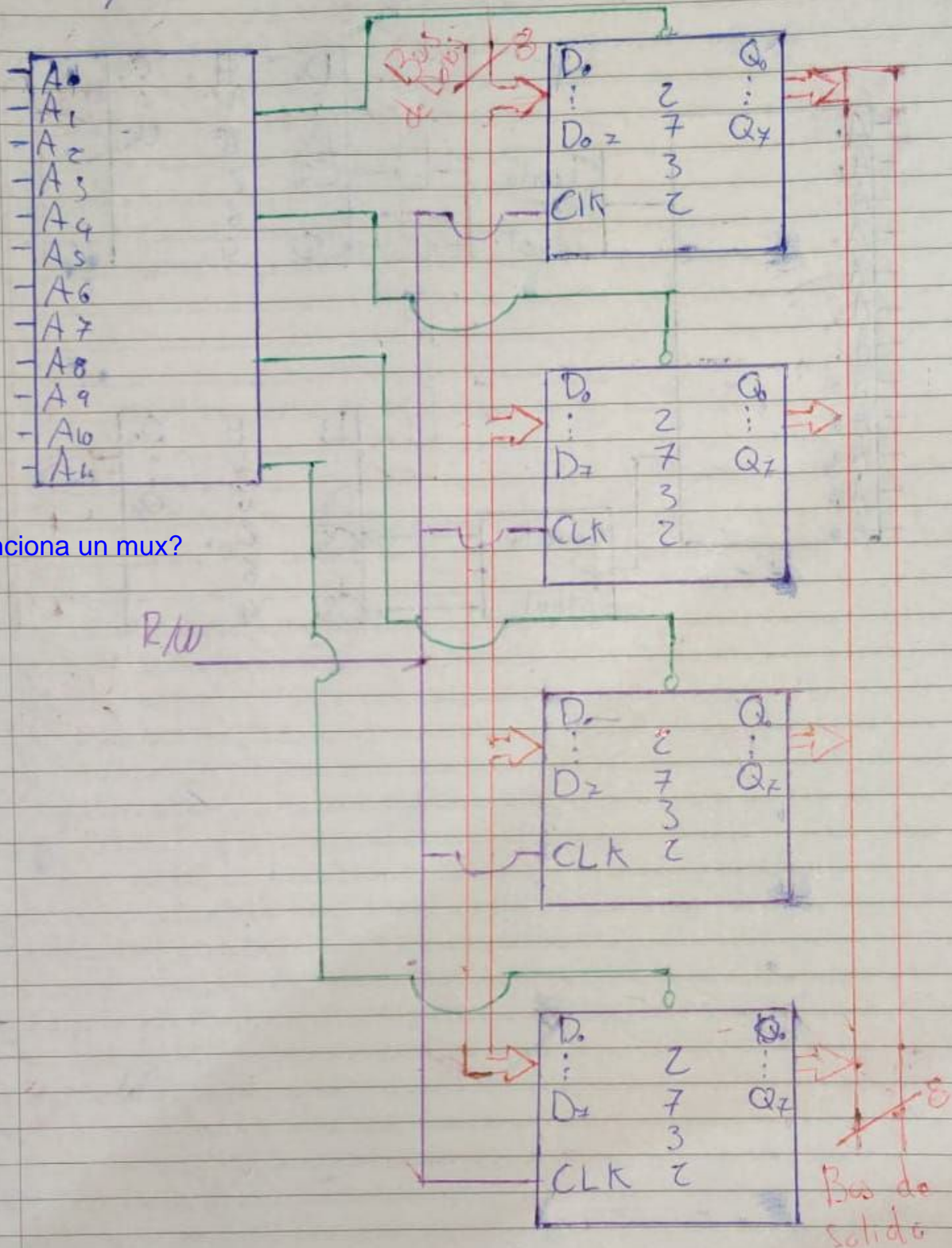C. Utilizando una memoria EPROM 2732
 construya un banco de memoria de $16K \times 8$ bits



Cómo funciona un mux?