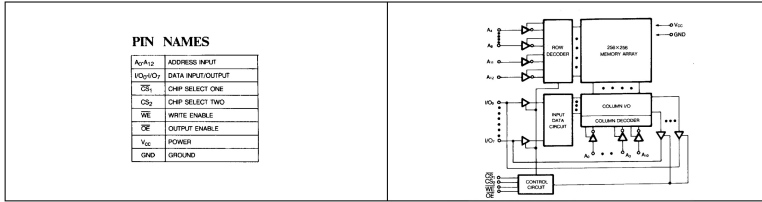


## Bancos de memoria


A. **Objetivo:** Al finalizar la lección el estudiante estará en capacidad de diseñar bancos de memoria para un microprocesador en particular.

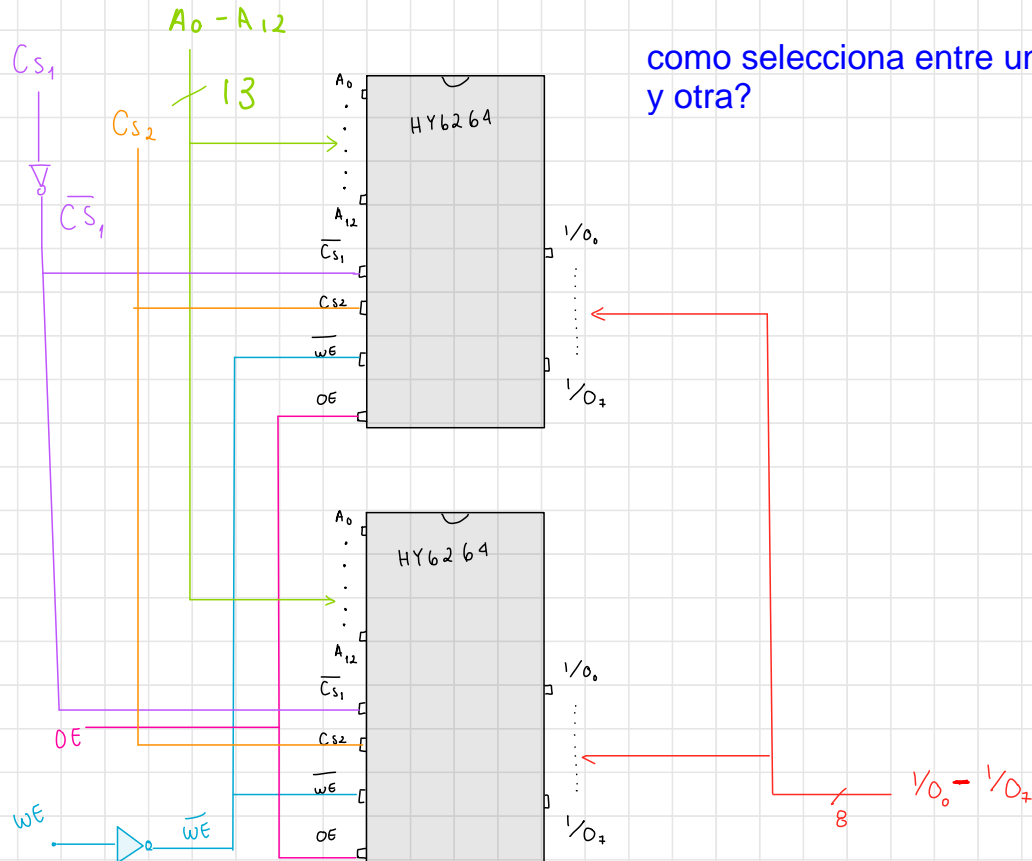b. Utilizando la memoria RAM HY 6264 construya un banco de memoria de 16KX8 bits



Tecnología = 8K x 8 bit  
Entonces necesito 2. } 16K x 8 bits.

como selecciona entre una memoria y otra?



Pin Names		Combiner Diagram
AD-A11	Address Inputs	

Entonces se necesitan 4  $16K \times 8$  bits

$$A_0 - A_{11}$$
